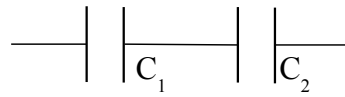


- Spannungen an beiden gleich
- Kapazitäten addieren sich (Gesamtkapazität größer)
- Ladungsmengen addieren sich



- Spannungen addieren sich
- Kehrwerte der Kapazitäten addieren sich (Gesamtkapazität kleiner)
- Ladungsmenge auf beiden gleich