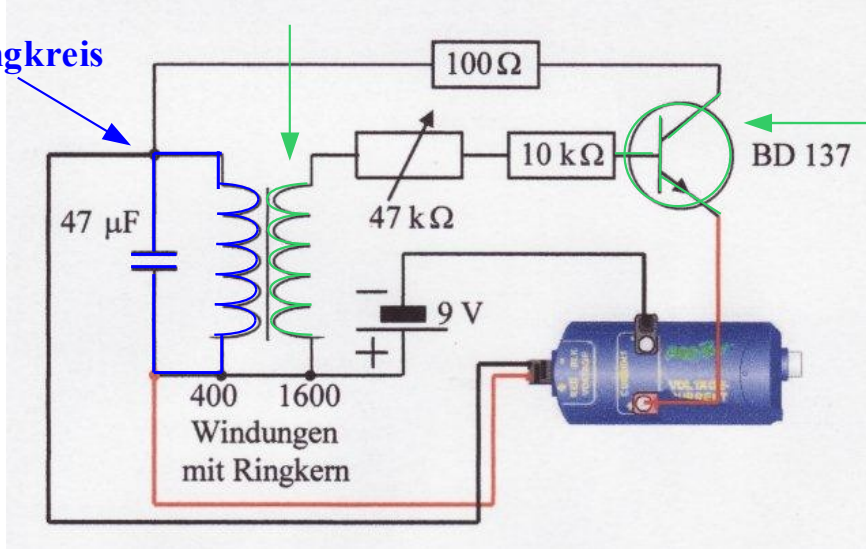


Induktionsspule registriert den Schwingungszustand

Schwingkreis



Transistor verbindet den Kondensator im richtigen Moment mit der Stromquelle